Machine Architecture Assignment 2

Casper B. Hansen
University of Copenhagen
Department of Computer Science
fvx507@alumni.ku.dk

Sine Vestergård Jensen University of Copenhagen Department of Computer Science kms698@alumni.ku.dk

Nikolaj Høyer University of Copenhagen Department of Computer Science ct1533@alumni.ku.dk

20. oktober 2013

Resumé

Følgende beskriver løsning af G2 gruppeopgaven til maskinarkitektur på Københavns Universitet, samt forløbet af udarbejdelsen heraf.

Ved at tage udgangspunkt i et simplere kredsløb, nemlig single-cycle kredsløbet, forsimplede vi omfanget af opgaven om, at bygge et pipelined processor kredsløb, som understøtter en delmængde af MIPS¹ instruktionssættet.

Efter vi havde en fungerende implementation af single-cycle kredsløbet, indførte vi pipes, som effektivt delte kredsløbet op i eksekveringsstadier, og herefter løste vi de introducerede hazards i logisk rækkefølge af deres forekomst.

Under hver udbedring af hvert stadie opfulgte vi med at teste kredsløbet, og reitererede løsningen, om nødvendigt.

Sidst opfulgte vi med omfattende tests af det endelige kredsløb, som sikrede os, at vi fange de sidste fejl.

Indhold

1	\mathbf{Ind}	ledende	2
	1.1	Instruktionssæt	2
	1.2	Implementering af Single-cycle	2
	1.3	Konvertering til Pipeline	2
	1.4	Forwarding og Hazard Detection	3
2	Tes	\mathbf{ts}	4
	2.1	Aritmetiske og logiske opera-	
		tioner	4
	2.2	Memory operationer	4
	2.3	Hazards	5
		2.3.1 Data Hazards	5
	2.4	Branching operations	5
		2.4.1 Jumps	5

¹MIPS - http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture

1 Indledende

Vi startede med at lave en single cycle, som vi lavede om til en pipeline, i nedenstående afsnit har vi forklaret processen fra single cycle til pipeline.

1.1 Instruktionssæt

Vores pipelines instruktionssæt (se Figur 1) er relativt simpelt og indeholder 'kun' 14 instruktioner. På følgende tabel er disse instruktioner blevet beskrevet kort.

Arithmetic-logical

Mnemonic	Code	Type	Description
addu	0x21	R	Add unsigned
addiu	0x09	I	Add imm. unsigned
slt	0x2A	R	Set less than
slti	OxOA	I	Set imm. less than
subu	0x23	R	Subtract unsigned
and	0x24	R	Logical AND
andi	0x0C	I	Logical imm. AND
or	0x25	R	Logical OR
ori	0x0D	I	Logical imm. OR

Memory-reference

Mnemonic	\mathbf{Code}	Type	Description
lw	0x23	I	Load word
sw	0x2B	I	Store word

Branching

Mnemonic	Code	Type	Description
beq	0x04	I	Branch on equal
jal	0x03	J	Jump and link
jr	0x08	R	Jump to register

Figur 1: Instruktionssæt

1.2 Implementering af Single-cycle

Da vi mødtes første gang tog vi simpelthen udgangspunkt i et helt nyt kredsløb, og byggede et en fungerende *single-cycle* implementation af den delmængde af MIPS instruktionssættet, som vi skulle understøtte jvf. opgaveteksten i vores løsning.

Vi fik således alle instruktioner til at virke korrekt på første dag, undtagen instruktionerne jal og jr. Disse blev implementeret umiddelbart dagen efter.

1.3 Konvertering til Pipeline

Da *single-cycle* kredsløbet fungerede korrekt indførte vi *pipes*, som er mellem-registrer, hvori vi midlertidigt gemmer værdier beregnet i, eller overført fra, sidste stadie (eg. IF/ID, hvorfra vi viderefører *program counter* (PC) efter at have beregnet den følgende instruktions adresse, den nuværende instruktion, samt returneringsadressen for *jumps* og et *stall-*signal.

Vi introducerede alle *pipes* på én gang, da det var svært at se, hvordan vi skulle have håndteret en halvt indført pipeline, og tog de fejl som det medførte en efter en, herunder; at rykke *branch*-delen op i *pipelinen* (i IF-stadiet), hvilket medbragte den fordel, at vi ikke skulle tænke så meget over *branch-delay slot*, i og med, at den følgende *fetched* instruktion gerne skulle udføres, men PC derefter er blevet ændret til *branch*-adressen.

1.4 Forwarding og Hazard Detection

Da de indledende fejl fra konverteringen var blevet reduceret og vi fik et overskueligt overblik over kredsløbet igen, påbegyndte vi at tage os af *hazards*, hvoraf vi tog os af de nemmeste og mest åbenlyse problemer først, herunder; forwarding for de aritmetiske operationer (eg. addiu og subu), og derefter *hazard-detection* og *stall* for *memory* operationer (eg. sw og lw).

Til sidst tog vi os af *jumps* og *branches*, hvilket viste sig at være mere udfordrende end først antaget, og også årsagen til, at vi må erkende, at vores kredsløb har nogle fejl på dette område.

For det første er jal implementeret sådan, at ID-trinnet håndterer både hvilken værdi der skal skrives i returregistret (sendt direkte fra IF-trinnet), samt signalet til rent faktisk at skrive. Dette har den ulempe, at hvis en instruktion senere i pipen (fx. en addu) forsøger at skrive til registret, vil dette være 'optaget' og det vil kun være retur-addressen der bliver skrevet. Dette kunne muligvis løses ved hazard detection, der kunne stalle hele pipelinen et enkelt trin, så begge værdier kunne nå at blive skrevet. Dette har vi desværre ikke nået at implementere. Bortset fra denne ulempe fungerer jal dog som den skal.

Derudover er jr også implementeret uden hazard detection og forwarding, hvilket medfører at en instruktion der forsøger at skrive til register \$31 (\$ra), ikke vil nå igennem pipen før jr udføres. Hvis man her antager, at assembler-programmøren følger MIPS konventionen og kun skriver til \$ra med jal, vil dette ikke blive et problem, eftersom jal allerede skriver til registret i ID-trinnet.

Til gengæld er har vi indført en seperat hazard detection unit for branches, der sørger for at stalle pipelinen, hvis branch operationen afhænger af endnu ikke produceret output. For eksempel vil pipelinen blive stallet to gange i tilfælde af at branch operationen afhænger af en lw operation i instruktionen netop før branchen. Det har også været nødvendigt med endnu en forwarding unit i ID trinnet, udelukkende til branches, som sørger for at hente fx. adds elle lignende tilbage til branch operationen.

2 Tests

Herunder vil vi foretage en gennemgang af de tests vi har udført på kredsløbet iht. de forventede resultater, og sammenligningen deraf.

2.1 Aritmetiske og logiske operationer

Ved at sammenligne de to registrer, som bruges ved et aritmetisk eller logisk operation med de som allerede ligger i *pipen* kan vi forudse, om disse bør anvendes istedet for — altså forwarding.

I det følgende udregnes ((3+4)+7)-3.

```
1
   addiu $s0, $zero, 3
2
   addiu $s1, $zero, 4
3
   addiu $s2, $zero, 7
   addiu $s3, $zero, 1
4
5
   addu $t1, $s0, $s1
6
   addu $t1, $t1, $s2
7
   subu $t2, $t1, $s0
   slt $t3, $t2, $t1
   slti $t4, $s0, 4
10
   and $t5, $s3, $s3
11
   andi $t6, $t5, 0
12
   or $t7, $s3, $t6
   ori $t8, $t7, 0
```

Som det forventes producerer ovenstående instruktioner nøjagtig de forventede data i registrerne (se Figur 2).

00000000	\$s0	00000003
00000000	\$s1	00000004
00000000	\$s2	00000007
00000000	\$s3	00000001
00000000	\$s4	00000000
00000000	\$s5	00000000
00000000	\$s6	00000000
00000000	\$s7	00000000
00000000	\$t8	00000000
0000000e	\$t9	00000000
0000000b	\$k0	00000000
00000001	\$k1	00000000
00000001	\$gp	00000000
00000001	\$sp	00000000
00000000	\$fp	00000000
00000001	\$ra	00000000
	00000000 0000000 0000000 0000000 000000	00000000 \$s1 00000000 \$s2 00000000 \$s3 00000000 \$s4 00000000 \$s5 00000000 \$s6 00000000 \$s7 00000000 \$t8 00000000 \$t9 00000001 \$k1 00000001 \$gp 00000000 \$fp

Figur 2: Forventet resultat

2.2 Memory operationer

```
1 addiu $s0, $zero, 4

2 sw $s0, 0($0)

3 lw $s1, 0($0)

4 sw $s2, 4($0)
```

Som det forventes producerer ovenstående instruktioner nøjagtig de forventede data i registrerne. Der bliver også skrevet til hukommelsaddressen 000000 en værdi på 4. Den anden sw operation bliver dog ikke skrevet, så addresse 000004 forbliver 0. Dette skyldes at lw ikke når at loade før sw skal bruge værdien. Der er således tale om en uafklaret hazard, som vi desværre ikke har fået løst. (se Figur 3).

\$zero	00000000	\$s0	00000004
\$at	00000000	\$s1	00000004
\$v0	00000000	\$s2	00000000
\$v1	00000000	\$s3	00000000
\$a0	00000000	\$s4	00000000
\$a1	00000000	\$s5	00000000
\$a2	00000000	\$s6	00000000
\$a3	00000000	\$s7	00000000
\$t0	00000000	\$t8	00000000
\$t1	00000000	\$t9	00000000
\$t2	00000000	\$k0	00000000
\$t3	00000000	\$k1	00000000
\$t4	00000000	\$gp	00000000
\$t5	00000000	\$sp	00000000
\$t6	00000000	\$fp	00000000
\$t7	00000000	\$ra	00000000

4

Figur 3: Forventet memory resultat

2 TESTS 2.3 Hazards

2.3 Hazards

2.3.1 Data Hazards

I det følgende testes om kredsløbet staller korrekt.

```
1 addiu $s0, $zero, 3
2 addiu $s1, $zero, 4
3 sw $s0, 0($0) # MEM 000000: 3
4 sw $s1, 4($0) # MEM 000004: 4
5 lw $t1, 4($0)
6 lw $t0, 0($0)
7 addu $t2, $t0, $zero
8 addu $t3, $t1, $zero
```

Linjer 3–4 gemmer værdierne 3 og 4 til *memory*, og systemet skal da stalle inden de læses derfra indtil de er klar (se Figur 4).

\$zero	00000000	\$s0	00000003
\$at	00000000	\$s1	00000004
\$v0	00000000	\$s2	00000000
\$v1	00000000	\$s3	00000000
\$a0	00000000	\$s4	00000000
\$a1	00000000	\$s5	00000000
\$a2	00000000	\$s6	00000000
\$a3	00000000	\$s7	00000000
\$t0	00000003	\$t8	00000000
\$t1	00000004	\$t9	00000000
\$t2	00000003	\$k0	00000000
\$t3	00000004	\$k1	00000000
\$t4	00000000	\$gp	00000000
\$t5	00000000	\$sp	00000000
\$t6	00000000	\$fp	00000000
\$t7	00000000	\$ra	00000000

Figur 4: Forventet resultater for data hazard tests

2.4 Branching operations

2.4.1 Jumps

I det følgende testes branching, jr og jal.

```
1
   main:
2
        addiu $s0, $zero, 4
3
        addiu $s1, $zero, 2
4
        jal label
5
        nop
6
        nop
7
        nop
8
9
   label:
10
        beq $s0, $s1, next
11
        addiu $s1, $s1, 1
12
        jr $ra
13
14
   next:
15
16
        addiu $s2, $zero, 3 # failure
17
        nop
18
        nop
19
        jal end
20
        nop
21
22
    end:
23
```

Som det fremgår af register \$s2 kan vi se fejlen der opstår (se Figur 5).

00000000	\$s0	00000004
00000000	\$s1	00000002
00000000	\$s2	00000000
00000000	\$s3	00000000
00000000	\$s4	00000000
00000000	\$s5	00000000
00000000	\$s6	00000000
00000000	\$s7	00000000
00000000	\$t8	00000000
00000000	\$t9	00000000
00000000	\$k0	00000000
00000000	\$k1	00000000
00000000	\$gp	00000000
00000000	\$sp	00000000
00000000	\$fp	00000000
00000000	\$ra	00000016
	00000000 00000000 00000000 00000000 000000	00000000 \$s1 00000000 \$s2 00000000 \$s3 00000000 \$s4 00000000 \$s5 00000000 \$s6 00000000 \$s7 00000000 \$t8 00000000 \$t9 00000000 \$k1 00000000 \$gp 00000000 \$fp

Figur 5: Forventede branch resultater

LITTERATUR LITTERATUR

Litteratur

[1] David A. Patterson, John L. Hennessy, Computer Organization and Design. Morgan Kaufmann, Revised 4th Edition, 2009.